

VHDL			
Dominik Wróbel	8 I 2018	Pn 9:30	

Spis Treści

1. Zajęcia nr 1.....	1
1.1. Zapalanie LED przy zmianie stanu SWITCH.....	1
1.2. Statyczne wyświetlanie numeru stanowiska na wyświetlaczu 7-segmentowym, stanowisko numer 6	2
1.3. Programowa realizacja bramek logicznych.....	2
2. Zajęcia nr 2.....	3
2.1. Miganie diodą z częstotliwością 6 Hz z wykorzystaniem licznika	3
2.2. Licznik zamieniający częstotliwość zegara na częstotliwość o numerze stanowiska, czyli 6 Hz, mruganiem diodą.....	4
2.3. Licznik modulo 6 z resetem asynchronicznym i częstotliwością 6 Hz.....	5
3. Zajęcia nr 3.....	6
3.1. Wyświetlanie na wyświetlaczach 7-segmentowych dynamicznie bez przekodowania	6
3.2. Wyświetlanie na wyświetlaczach 7-segmentowych dynamicznie z przekodowaniem.....	8
3.3. Licznik z wyświetlaczem 7-segmentowym.....	10

1. Zajęcia nr 1

1.1. Zapalanie LED przy zmianie stanu SWITCH

Opis działania programu

Diody połączone są z przyciskami, zmiana stanu przycisku powoduje zapalenie lub zgaszenie diody.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

entity Diody is --Blok entity - deklaracja sygnałów wejściowych i wyjściowych

Port (

SW : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); --Deklaracja sygnału

wejściowego – switchy jako typ logic_vector

LED : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) -- Deklaracja sygnału

wyjściowego - diody jako typ logic_vector

);

end Diody;

architecture Behavioral of Diody is

begin

LED <= SW; -- Przypisanie sygnału ze switchy do odpowiadających LED

Wnioski

Instrukcje w architekturze są wykonywane równolegle, co odpowiada fizycznym połączeniem na płytce FPGA, dzięki temu zapalenie diody przy pomocy przycisków może być łatwo zrealizowane przy pomocy jednej instrukcji.

1.2. Statyczne wyświetlanie numeru stanowiska na wyświetlaczu 7-segmentowym, stanowisko numer 6

Opis działania programu

Program wyświetla na jednym z wyświetlaczy 7-segmentowych numer 6, jest to wyświetlanie statyczne, aby móc to wykonać zapoznać się należy najpierw architekturą płytki i połączeniami w wyświetlaczu – wspólna anoda oraz tranzystory PNP.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

```
entity StaDisplay7SEG is -- deklaracja sygnałów wejściowych i wyjściowych
```

```
Port (
```

```
    SEG : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Sygnał SEG
```

```
    odpowiada za 8 LED znajdujących się na jednym wyświetlaczu
```

```
    AN : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) -- Na płytce wyświetlacze są połączone w układzie wspólnej anody więc wybór
```

```
    ); -- wyświetlacza odbywa się przy pomocy anod
```

```
end StaDisplay7SEG;
```

```
architecture Behavioral of StaDisplay7SEG is -- wyświetla statycznie numer 6
```

```
begin
```

```
AN <= "11111110"; -- Anody są sterowane przy pomocy tranzystorów PNP więc jeśli podamy stan niski to otrzymamy stan wysoki na anodzie
```

```
-- Ta instrukcja aktywuje więc jedną anodę
```

```
SEG <= "10000010"; -- Aby mógł płynąć prąd i dioda mogła świecić po ' drugiej stronie ' diody musi być stan niski
```

```
-- Ten zapis odpowiada po kolei diodom D P G F E D C B A wyświetlacza 7-segmentowego
```

```
end Behavioral;
```

Wnioski

Wyświetlanie statyczne nie wymaga tylko ustawienia wartości dwóch sygnałów, jednak zanim przystąpi się do ich ustawienia konieczne jest poznanie architektury płytki, a w szczególności połączenia LED (wspólna anoda) oraz ich sterowania (tranzystory PNP), na tej podstawie można stwierdzić czy wartość danego bitu ma wynosić 0 czy 1.

1.3. Programowa realizacja bramek logicznych

Opis działania programu

Program realizuje prostą logikę poprzez programowe bramki logiczne. Wejścia są podawane przy pomocy przełączników, a wyjścia można obserwować na LED.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

```
architecture Behavioral of BramkiLog is -- blok odpowiedzialny za logikę bramek
-- wykorzystuje dostępne w języku VHDL funkcje logiczne takie jak NOT , OR , AND, XOR
begin
LED(0) <= SW(0) AND SW(1) ; -- Bramka AND
LED(1) <= NOT ( SW(0) AND SW(1) ); -- Bramka NAND
LED(2) <= SW(0) OR SW(1); -- Bramka OR
LED(3) <= NOT ( SW(0) OR SW(1) ); -- Bramka NOR
LED(4) <= SW(0) XOR SW(1); -- Bramka XOR
LED(5) <= NOT ( SW(0) XOR SW(1) ); -- Bramka XNOR
LED(6) <= NOT SW(1); -- Inwerter
-- Funkcje logiczne działają na typach logicznych, dlatego ich argumentami są sygnały typu LOGIC
end Behavioral;
```

Wnioski

Program działa poprawnie, należy pamiętać, że instrukcje na FPGA wywołują się równolegle, dlatego zmiana jednego z przełączników może powodować równoległą zmianę wielu stanów LED, zależnie od logiki.

2. Zajęcia nr 2

2.1. Miganie diodą z częstotliwością 6 Hz z wykorzystaniem licznika

Opis działania programu

Program miga diodą z częstotliwością równą numerowi stanowiska, wykorzystujemy przy tym fakt, że określone wyjście licznika zmienia się co określony czas (im starszy bit tym wolniej), miganie jest zrealizowane poprzez dobór odpowiedniego wyjścia licznika, najbardziej zbliżonego do częstotliwości zadanej, obliczenia w komentarzach. W programie wykorzystywane jest sygnał zegarowy 100 MHz.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

```
entity Counter is -- Sygnały wejściowe i wyjściowe
  Port (
    CLK100MHZ : in STD_LOGIC; -- Zegar wejściowy
    LED : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) -- Diody do wizualizacji
  );
end Counter;

architecture Behavioral of Counter is

-- Na n-tym wyprowadzeniu częstotliwość migania będzie równa  $f_n = f_{clk} / 2^{(n+1)}$ 
-- Po podstawieniu  $f_n = 6$  Hz oraz  $f_{clk} = 100$  MHz otrzymano, że najbardziej zbliżonym do 6Hz
-- n będzie  $n = 26$ 
signal count : STD_LOGIC_VECTOR ( 26 downto 0 ) := "00000000000000000000000000000000";
-- Sygnał który odpowiada za liczenie impulsów zegara
```

```
-- Jest to licznik 26-bitowy

begin

-- Ten proces odpowiada za liczenie impulsów rosnących, jest wywoływany zmianą stanu sygnału zegara
process(CLK100MHZ)

begin
    if( rising_edge(CLK100MHZ) )then
        count <= count + '1'; -- Dodajemy jedynkę do wektora logicznego więc należy wziąć ją w ' '
    end if;
end process;

LED <= count(26 downto 11); -- MSB będzie diodą migającą z częstotliwością 6Hz

end Behavioral;
```

Wnioski

Program wykorzystuje procesy, czyli fragmentu kodu, które są wykonywane gdy zmieni się sygnał zapisany na liście procesu. Determinowanie częstotliwości w sposób taki jak w programie jest bardzo wygodne, bo nie wymaga pisania dużej ilości kodu, ale nie jest bardzo precyzyjne, ma ograniczoną ilość możliwych częstotliwości.

2.2. Licznik zamieniający częstotliwość zegara na częstotliwość o numerze stanowiska, czyli 6 Hz, mruganiem diodą

Opis działania programu

Program zamienia częstotliwość 100 MHz na częstotliwość 6 Hz i z tą częstotliwością mruga diodą. Zadanie takie jest bardzo przydatne, ponieważ w wielu zastosowaniach częstotliwość 100 MHz może być zbyt duża dla danej aplikacji.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

```
architecture Behavioral of Counter is
begin
    -- Proces zamienia sygnał zegarowy na częstotliwość 6 Hz
    -- mruga diodą z częstotliwością 6 Hz

    process(CLK100MHZ) -- Proces wyzwalany zmianą sygnału zegarowego

    variable count : integer := 0 ;

begin
    if( rising_edge(CLK100MHZ) )then -- Jeśli wykryje zbocze narastające
        if( count < 8333333 ) then --  $f_{clk} / f_{out} = 100 \text{ MHz} / 6 \text{ Hz} = 16\,666\,666$ 
            count := count + 1; --  $16\,666\,666 / 2 = 8\,333\,333$ 
            LED <= "0000000000000000"; -- Stan niski diody
        elsif ( count < 16666666 ) then
            count := count + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

```

        LED <= "1111111111111111"; -- Stan wysoki diody
    else
        count := 0; -- Wyzerowanie licznika
    end if;
end if;
end process;

end Behavioral;

```

Wnioski

W procesie wykorzystano zmienną, która może być używana tylko w tym procesie, nie jest widoczna poza nim. Zmienna w tym przypadku jest typu integer i zlicza ona zbocza narastające zegara (okresy). Wykorzystanie zegara do uzyskania określonej częstotliwości umożliwia uzyskanie precyzyjnej częstotliwości.

2.3. Licznik modulo 6 z resetem asynchronicznym i częstotliwością 6 Hz.

Opis działania programu

Licznik modulo 6, pokazuje aktualną wartość na diodach w kodzie binarnym, zliczanie odbywa się z częstotliwością 6 Hz. Dodatkowo jako Reset został zaimplementowany switch, który zeruje licznik.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

entity Counter is -- Deklaracja sygnałów wejściowych i wyjściowych

```

    Port (
        CLK100MHZ : in STD_LOGIC; -- Sygnał zegarowy
        LED : out STD_LOGIC_VECTOR ( 2 downto 0 ); -- Diody do wizualizacji
        zliczania, potrzebne 3 bity, bo zliczanie modulo 6
        SW : in STD_LOGIC_VECTOR ( 15 downto 0 ) -- Switch do resetowania
        asynchronicznego
    );
end Counter;

```

architecture Behavioral of Counter is

```

signal counter : STD_LOGIC_VECTOR ( 2 downto 0 ) := "000"; -- Licznik, max wartość równa 6

```

```

begin

```

```

process(CLK100MHZ) -- Proces wyzwalany zmianą stanu sygnału zegarowego

```

```

variable count : integer := 0 ;
variable count_out : integer := 0 ;

```

```

begin

```

```

    if( rising_edge(CLK100MHZ) )then
        if( count < 8333333 ) then -- Częstotliwość 6 Hz obliczona jak w programie poprzednim
            count := count + 1;
            count_out := 0;

```

```

    elsif ( count < 16666666 ) then
        count := count + 1;
        count_out := 1;
    else
        count := 0;
    end if;
end if;

if ( SW(0) = '1' ) then -- Jeżeli switch zostanie wcisnięty to wyzeruj licznik
    counter <= "000000000000000000";
    elsif( count_out = 1 AND count = 8333334 ) then -- Jeżeli zminiła się zmienna count_out to
    zwiększ licznik ( 6 Hz )
        counter <= counter + '1';
    end if;

end process;

LED <= counter; -- Stan licznika na LEDy

end Behavioral;

```

Wnioski

W tym programie wykorzystano dodatkowy sygnał, który następnie jest przypisywany do LED. Należy pamiętać, że do sygnał może być zmieniany tylko w jednym procesie, a jego wartość będzie taka jak ostatnio ustawiona w procesie (zmienia się po wykonaniu procesu), co pierwszych wersjach programu powodowało problemy z wyświetlaniem.

3. Zajęcia nr 3

3.1. Wyświetlanie na wyświetlaczach 7-segmentowych dynamicznie bez przekodowania

Opis działania programu

Program realizuje wyświetlanie dynamiczne na wyświetlaczach 7-segmentowych. Wyświetla na każdym wyświetlaczu inną cyfrę, tak, że wszystkie cyfry są wyświetlane jednocześnie. Program nie używa przekodowania więc wartości sygnałów są wpisywane bezpośrednio. Obliczenia w komentarzach.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

```

entity DynamicSEG is -- Deklaracja sygnałów wejściowych i wyjściowych
    Port (
        CLK100MHZ: in STD_LOGIC;
        SEG: inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        AN : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
    );

end DynamicSEG;

```

architecture behavioral of DynamicSEG is

variable count_clk : integer := 0; -- Zmienna do liczenia

begin

-- Proces ten ma wyświetlać różne konfiguracje świecących LED na różnych

-- wyświetlaczach, aby to osiągnąć zmienia się anody z odpowiednią częstotliwością

-- tak aby oko nie zauważyło zmian (min. 50 Hz)

process (CLK100MHZ)

-- Obliczamy, ile impulsów trzeba zliczyć, aby mieć częstotliwość 100 Hz

-- $f_{out} / f_{in} = 100 \text{ MHz} / 100 \text{ Hz} = 1\,000\,000$

-- $1\,000\,000 / 2 = 500\,000$

-- Dzielimy 500 000 impulsów pomiędzy 4 wyświetlacze, wychodzi więc 125 000 impulsów na wyświetlacz

begin

if (rising_edge(CLK100MHZ)) then

if (count_clk < 125000) then -- Przez daną część czasu

count_clk := count_clk + 1; -- Zwiększamy licznik

SEG <= "10101010"; -- Ustawiamy dane diody na wyświetlaczu nr 1

AN <= "11111110";

elsif (counter < 250000) then

count_clk := count_clk + 1;

SEG <= "01010101";

AN <= "11111101"; -- Następnie na wyświetlaczu nr 2 itd.

elsif (counter < 375000) then -- Częstotliwość zmian jest na tyle szybka, że oko nie widzi różnicy w zmianach

count_clk := count_clk + 1; -- które zachodzą pomiędzy wyświetlaczami i wszystko widać jakby

SEG <= "11110000"; -- było wyświetlane statycznie

AN <= "11111011";

elsif (counter < 500000) then

count_clk := count_clk + 1;

SEG <= "00001111";

AN <= "11110111";

else

count_clk := 0;

end if;

end if;

end process;

end behavioral;

Wnioski

Krytyczne znaczenie w tym programie ma odpowiednie przeskalowanie częstotliwości na taką, która pozwoli na zmienianie anod tak szybko, aby nie było widać zmian. Instrukcja elsif pozwala na

wybór przedziału (anody) w taki sposób, że sygnały nie są nadpisywane przez ostatnie przypisanie.

3.2. Wyświetlanie na wyświetlaczach 7-segmentowych dynamicznie z przekodowaniem

Opis działania programu

Program ma działać tak jak poprzedni, ale tym razem jest realizowany programowo w inny sposób, ponieważ wykorzystuję procedurę służącą do przekodowania kodu BCD na kod wyświetlacza 7-segmentowego.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

architecture behavioral of DynamicSEG is

```
variable count_clk : integer := 0; -- Zmienna do liczenia
shared variable seg_v : STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0) := "00000000"; -- Zmienna
przechowująca wyjście z funkcji
shared variable bcd_1 : STD_LOGIC_VECTOR( 3 downto 0) := "0001"; -- Zmienna określająca
liczbę na wyświetlaczu 1
shared variable bcd_2 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 downto 0) := "0010"; -- j.w. na 2
shared variable bcd_3 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 downto 0) := "0011"; -- j.w. na 3
shared variable bcd_4 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 downto 0) := "0100"; -- j.w. na 4
```

-- Procedura konwertująca kod BCD na kod wyświetlacza 7-SEG

```
procedure CONV_BCD_7SEG( variable BCD_NUM : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    variable SEG_NUM : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
) is
```

```
begin    -- BCD CODE        -- 7 SEG CODE
```

case BCD_NUM is

```
  when "0000" => SEG_NUM := "11000000";  --0   7 SEG DISPLAY VECTOR IS " DP
GFEDCBA "
```

```
  when "0001" => SEG_NUM := "11111001";  --1       A
```

```
  when "0010" => SEG_NUM := "10100100";  --2       -----
```

```
  when "0011" => SEG_NUM := "10110000";  --3   F |   | B
```

```
  when "0100" => SEG_NUM := "10011001";  --4       | G |
```

```
  when "0101" => SEG_NUM := "10010010";  --5       -----
```

```
  when "0110" => SEG_NUM := "10000010";  --6   E |   | C
```

```
  when "0111" => SEG_NUM := "11111000";  --7       |   | --
```

```
  when "1000" => SEG_NUM := "10000000";  --8       -----  -- DP
```

```
  when "1001" => SEG_NUM := "10010000";  --9       D
```

```
  when others => SEG_NUM := "01110111"; -- DOT
```

```
end case;
```

```
end CONV_BCD_7SEG;
```

```
begin
```

-- Proces ten ma wyświetlać różne konfiguracje świecących LED na różnych


```

-- wyświetlaczach, aby to osiągnąć zmienia się anody z odpowiednią częstotliwością
-- tak aby oko nie zauważyło zmian
process (CLK100MHZ)
-- Obliczamy, ile impulsów trzeba zliczyć, aby mieć częstotliwość 100 Hz
--  $f_{out} / f_{in} = 100 \text{ MHz} / 100 \text{ Hz} = 1\,000\,000$ 
--  $1\,000\,000 / 2 = 500\,000$ 
-- Dzielimy 500 000 impulsów pomiędzy 4 wyświetlacze, wychodzi więc 125 000 impulsów na
wyświetlacz
begin

    if (rising_edge(CLK100MHZ)) then

        if (count_clk < 125000) then -- Przez daną część czasu
            count_clk := count_clk + 1; -- Zwiększamy licznik
            CONV_BCD_7SEG(bcd_1, seg_v); -- Konwersja z BCD na SEG
            SEG <= seg_v; -- Ustawiamy dane diody na wyświetlaczu nr 1
            AN <= "11111110";
        elsif (counter < 250000) then
            count_clk := count_clk + 1;
            CONV_BCD_7SEG(bcd_2, seg_v);
            SEG <= seg_v;
            AN <= "11111101"; -- Następnie na wyświetlaczu nr 2 itd.
        elsif (counter < 375000) then -- Częstotliwość zmian jest na tyle szybko, że oko nie widzi
różnicy w zmianach
            count_clk := count_clk + 1; -- które zachodzą pomiędzy wyświetlaczami i wszystko
widać jakby
            CONV_BCD_7SEG(bcd_3, seg_v);
            SEG <= seg_v; -- było wyświetlane statycznie
            AN <= "11111011";
        elsif (counter < 500000) then
            count_clk := count_clk + 1;
            CONV_BCD_7SEG(bcd_4, seg_v);
            SEG <= seg_v
            AN <= "11110111";
        else
            count_clk := 0;
        end if;
    end if;
end process;

end behavioral;

```

Wnioski

Wykorzystanie procedur w programie pozwala na zautomatyzowanie czynności wykonywanych często w programie, co sprawia, że program staje się krótszy i łatwiejszy do napisania. Procedura konwertująca wpływa w dużej mierze na wygodę pisania programu. Procedura w odróżnieniu od procesu musi zostać wywołana w kodzie.

3.3. Licznik z wyświetlaczem 7-segmentowym

Opis działania programu

Program ten liczy w górę. Do poprzednio realizowanego wyświetlania dynamicznego z przekodowaniem jest dołożona zmiana cyfr na wyświetlaczach, na każdym następnym zmiana jest 4 razy wolniejsza.

Kod źródłowy (najważniejsze fragmenty)

architecture behavioral of DynamicSEG is

```
-- 4 NIEZALEŻNE LICZNIKI LICZĄCE CZAS ZMIAN JEDNOŚCI, DZIESIĄTEK,  
SETEK I TYSIĘCY
```

```
    shared variable co_1: Integer := 0; -- Zmienna licząca czas jednostki
```

```
    shared variable co_10: Integer := 0; -- czas na dziesiątki
```

```
    shared variable co_100: Integer := 0; -- czas na setki
```

```
    shared variable co_1000: Integer := 0; -- czas na tysiące
```

```
    shared variable count: Integer := 0; -- Licznik liczący czas na wyświetlanie dla jednego  
    wyświetlacza
```

```
-- 4 ZMIENNE OKREŚLAJĄCE WARTOŚĆ LICZBY DO WYŚWIETLENIA W KODZIE  
BCD
```

```
    shared variable bcd_1: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000"; --
```

```
    shared variable bcd_10: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
```

```
    shared variable bcd_100: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
```

```
    shared variable bcd_1000: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
```

```
-- zmienna do której zapisywane jest wyjście procedury konwertującej
```

```
    shared variable seg_v : STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0) := "00000000";
```

```
-- procedura konwertująca kod BCD na kod wyświetlacza 7-segmentowego ( jak w programie  
poprzednim )
```

```
begin
```

```
    process (CLK100MHZ)
```

```
    begin
```

```
        if (rising_edge(CLK100MHZ)) then
```

```
            if (count < 125000) then
```

```
                count := count + 1; -- Przypisania i warunki jak w programie poprzednim
```

```
                CONV_BCD_7SEG(bcd_1, seg_v);
```

```
                SEG <= seg_v;
```

```
                AN <= "11111110";
```

```
            elsif (count < 250000) then
```

```
                count := count + 1;
```

```

    CONV_BCD_7SEG(bcd_10, seg_v);
    SEG <= seg_v;
    AN <= "11111101";
elsif (counter < 375000) then
    count := count + 1;
    CONV_BCD_7SEG(bcd_100, seg_v);
    SEG <= seg_v;
    AN <= "11111011";
elsif (counter < 500000 ) then
    count := count + 1;
    CONV_BCD_7SEG(bcd_1000, seg_v);
    SEG <= seg_v;
    AN <= "11110111";
else
    count := 0;
end if;

end if;
end process;

```

```

process (CLK100MHZ)

```

```

-- Proces ma na celu obliczanie i zmienianie długości trwania jedności
-- dziesiątek setek i tysięcy, znajdują się tutaj 4 niezależne liczniki
-- każdy następny licznik zlicza dziesięć razy wolniej od poprzedniego
-- Proces zapisuje aktualną wartość jedności, dziesiątek, setek i
-- tysięcy do zmiennych w kodzie bcd

```

```

begin

```

```

    if (rising_edge(CLK100MHZ)) then

```

```

        if (co_1 < 2 000 000) then -- Częstotliwość zmiany jedności to 25 Hz
            co_1 := co_1 + 1; -- bo 100 Mhz / 25 Hz = 4 000 000
        else -- 4 000 000 / 2 = 2 000 000
            co_1 := 0;

```

```

                if (bcd_1 < "1010") then -- Dopoki jedności sie nie przepełniają to je
zwiększamy

```

```

                    bcd_1 := bcd_1 + 1;
                else
                    bcd_1 := "0000"; -- Gdy się przepełniają, to je zerujemy
                end if;

```

```

            end if;

```

```

                if (co_10 < 20 000 000) then -- Częstotliwość dziesiątek to 2,5 Hz
                    co_10 := co_10 + 1;
                else
                    co_10 := 0;

```

```

                    if (bcd_10 < "1010") then -- analogicznie jak w warunku wyżej, ale
dla dziesiątek

```

```

                        bcd_10 := bcd_10 + 1;

```

```

        else
            bcd_10 := "0000";
        end if;
    end if;

    if (co_100 < 200 000 000) then -- 0,25 Hz
        co_100 := co_100 + 1;
    else
        co_100 := 0;
        if (bcd_100 < "1010") then -- analogicznie dla setek
            bcd_100 := bcd_100 + 1;
        else
            bcd_100 := "0000";
        end if;
    end if;

    if (co_1000 < 20 000 000 000) then -- 0,025 Hz
        co_1000 := co_1000 + 1;
    else
        co_1000 := 0;
        if (bcd_1000 < "1010") then -- analogicznie dla tysięcy
            bcd_1000 := bcd_1000 + 1;
        else
            bcd_1000 := "0000";
        end if;
    end if;

end if;

end if;

end process;

end behavioral;

```

Wnioski

Ciekawym elementem programu jest wykorzystanie zmiennych ‘shared’, zmienne te mogą być wykorzystywane przez wszystkie procesy, są współdzielone. Jeden z procesów realizuje zliczanie, a drugi wyświetlanie, takie rozbięcie programu na procesy powoduje wygodę pisania. Warto też zauważyć, że jeżeli program ma zmieniać jakiś sygnał, to często lepszym rozwiązaniem jest wykonanie operacji na zmiennej, a następnie przypisanie tej zmiennej do sygnału, tak, że sygnał jest zmieniony w procesie tylko raz.